

Задача 4.

Определить коэффициенты передачи по току и напряжению и входное сопротивление для схемы. Транзисторы различны. Внутренними сопротивлениями эмиттеров для транзисторов пренебречь. Использовать упрощенную модель транзистора.

