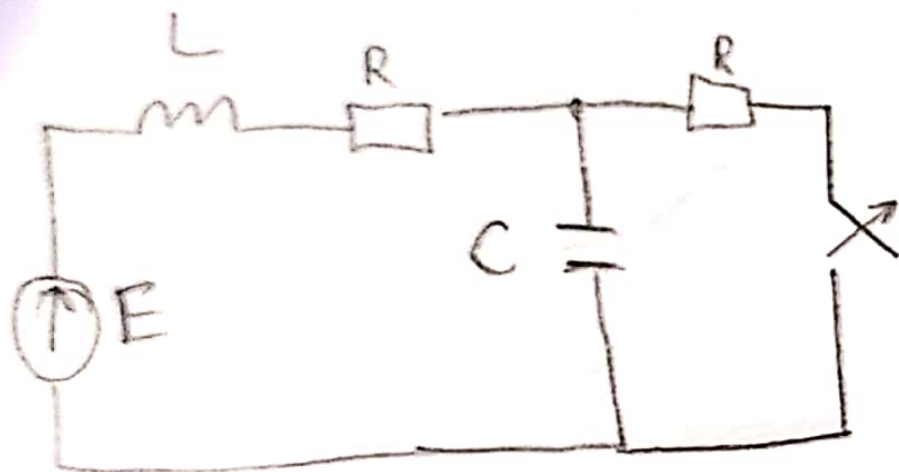


Задача 7.



$$R = 6 \text{ Ом}$$

$$C = 20 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$L = 100 \cdot 10^{-6} \text{ H} = 10^{-4} \text{ H}$$

$$E = 48 \text{ V}$$

$$U_C(t) = U_{\text{пр}} + U_{\text{об}} = E + A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \quad i_L(0) = \frac{E}{2R}$$

$$U_C(0) = U_C(0-) = \frac{ER}{2R} = \frac{E}{2}, \quad U_C(\infty) = E, \quad \text{и т.д.}$$

$$\text{хар. ур-е: } R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0 \quad | p = j\omega \Rightarrow p^2 LC + pRC + 1 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{R^2 C^2 - 4LC}}{2LC} = \frac{-6 \cdot 2 \cdot 10^{-5} \pm \sqrt{36 \cdot 4 \cdot 10^{-10} - 4 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^{-5}}}{2 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^{-5}} = \frac{-12 \pm 8}{4 \cdot 10^{-9}}$$

$$\underline{p_1 = -5 \cdot 10^4} \quad \underline{p_2 = 10^4}$$

$$\begin{cases} U_C(0) = E + A_1 + A_2 = \frac{E}{2} \\ U'_C(0) = \frac{I_C}{C} = \frac{E}{2RC} = p_1 A_1 + p_2 A_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{E(\frac{1}{RC} + p_2)}{2(p_1 - p_2)} \\ A_2 = -\frac{E}{2} \left(1 + \frac{\frac{1}{RC} + p_2}{p_1 - p_2} \right) \end{cases}$$

$$U_C(t) = E \left(1 + \frac{1 \cdot (\frac{1}{RC} + p_2) \cdot e^{p_1 t}}{2(p_1 - p_2)} \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\frac{1}{RC} + p_2}{p_1 - p_2} \right) e^{p_2 t}$$

$$= \left[\frac{\frac{1}{RC} + p_2}{p_1 - p_2} = -\frac{11}{36} \right] = E \left(1 - \frac{11}{72} e^{-5 \cdot 10^4 t} - \frac{1}{2} + \frac{11}{72} e^{10^4 t} \right)$$

$$= \frac{E}{2} + \frac{11E}{72} (e^{10^4 t} - e^{-5 \cdot 10^4 t})$$

$$\ominus \left[\frac{\frac{1}{RC} + p_2}{p_1 - p_2} = \frac{1}{24} \right] = E + \frac{E}{48} e^{-5 \cdot 10^4 t} - \frac{E \cdot 25}{48} e^{-10^4 t} =$$

$$= 48 + e^{-5 \cdot 10^4 t} - 25e^{-10^4 t}$$

$$\begin{aligned} i_L &= i_{mp} + i_{cb} & i_{mp} &= 0 \\ i_L &= A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} i_L(0) = A_1 + A_2 = \frac{E}{2R} \\ L \frac{di_L(0)}{dt} + I_R + U_C(0) = E \end{cases} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 + A_2 = \frac{E}{2R} \\ L(A_1 p_1 + A_2 p_2) + R(A_1 + A_2) = \frac{E}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -\frac{E p_2}{2R(p_1 - p_2)} \\ A_2 = \frac{E}{2R} \left(1 + \frac{p_2}{p_1 - p_2} \right) \end{cases}$$

~~$$A_1 = \left[\frac{p_2}{p_1 - p_2} = \frac{1}{4} \right] = -\frac{48}{12.4} = -1$$~~

$$A_2 = \frac{48.5}{12.4} = 5$$

$$i_L(t) = -e^{-5 \cdot 10^4 t} + 5e^{-10^4 t}$$

Операторный:

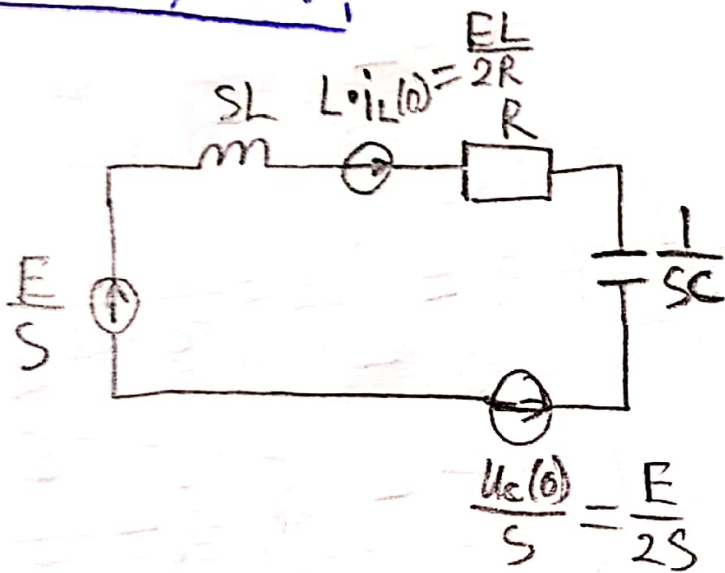

$$I(s) = \frac{\frac{E}{s} + \frac{EL}{2R} - \frac{E}{2s}}{R + sL + \frac{1}{sC}} =$$

$$= \frac{E \left(\frac{1}{2s} + \frac{L}{2R} \right) sC}{s^2 LC + sRC + 1} =$$

$$= E \left(\frac{\frac{C}{2} + \frac{sLC}{2R}}{LC(s-s_1)(s-s_2)} \right) = \frac{E}{2L} \left(\frac{1 + \frac{sL}{R}}{(s-s_1)(s-s_2)} \right) =$$

$$= \frac{E}{2L} \left(\frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)} + \frac{L}{R} \cdot \frac{s}{(s-s_1)(s-s_2)} \right) \equiv$$

$$K = \frac{A}{s-s_1} + \frac{B}{s-s_2} \Rightarrow s = (A+B)s - (As_2 + Bs_1) \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{s_1}{s_2 - s_1} \\ B = \frac{s_2}{s_2 - s_1} \end{cases}$$

$$\ominus \frac{E}{2L} \left(\frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)} + \frac{L}{R} \left(\frac{s_2}{(s_2-s_1)(s-s_2)} - \frac{s_1}{(s_2-s_1)(s-s_1)} \right) \right) \stackrel{\text{Korrekturen}}{=} \frac{0}{0}$$

$$\frac{E}{2L} \left(\frac{e^{s_1 t} - e^{s_2 t}}{s_1 - s_2} + \frac{L}{R} \left(\frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_2 t} - \frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_1 t} \right) \right) =$$

$$= \frac{E}{2L} \left(\frac{e^{s_1 t} - e^{s_2 t}}{s_1 - s_2} \right) + \frac{E}{2R} \left(\frac{s_2 e^{s_2 t}}{s_2 - s_1} - \frac{s_1 e^{s_1 t}}{s_2 - s_1} \right) =$$

$$= [s_1 = -5 \cdot 10^4, s_2 = -10^4] = E \left(\frac{-1 (e^{-5 \cdot 10^4 t} - e^{-10^4 t})}{2 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^4} \right) +$$

$$+ \frac{1}{12} \left(\frac{-10^4 e^{-10^4 t} + 5 \cdot 10^4 e^{-5 \cdot 10^4 t}}{4 \cdot 10^4} \right) = \frac{E}{48} (6e^{-5 \cdot 10^4 t} - e^{-10^4 t}) -$$

$$- \frac{E}{8} (e^{-5 \cdot 10^4 t} - e^{-10^4 t}) = 5e^{-5 \cdot 10^4 t} - e^{-10^4 t} - 6e^{-5 \cdot 10^4 t} + 6e^{-10^4 t} =$$

$$= \boxed{5e^{-10^4 t} - e^{-5 \cdot 10^4 t}}$$

$$\cancel{i_L(t)} \quad i_L(t) = 5e^{-10^4 t} - e^{-5 \cdot 10^4 t}$$

$$U_C(s) = \frac{I(s)}{sC} + \frac{U_C(0)}{s} = \frac{I(s)}{sC} + \frac{E}{2s} =$$

$$= \frac{E}{2LC} \left(\frac{1}{s(s-s_1)(s-s_2)} + \frac{L}{R} \cdot \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)} \right) + \frac{E}{2s} \quad \text{кonusунары}$$

$$\frac{1}{(s-s_1)(3s_1^2 - 2(s_1^2 + s_1s_2) + s_1s_2)} + \frac{1}{(s-s_2)(3s_2^2 - 2(s_2^2 + s_1s_2) + s_1s_2)} + \frac{1}{s(s_1s_2)}$$

$$\frac{E}{2LC} \left(\frac{e^{s_1 t}}{3s_1^2 - 2(s_1^2 + s_1s_2) + s_1s_2} + \frac{e^{s_2 t}}{3s_2^2 - 2(s_2^2 + s_1s_2) + s_1s_2} + \frac{1}{s_1s_2} \right)$$

$$+ \frac{L}{R(s_1 - s_2)} e^{s_1 t} - \frac{L}{R(s_1 - s_2)} e^{s_2 t} \Big) + \frac{E}{2} =$$

$$= 48 + e^{-5 \cdot 10^4 t} - 25 e^{-10^4 t}$$

$$U_C(t) //$$

~~Составление~~ Угнб перетгдгм в калед. ретман, еам

И нага калуд-снр.. конд ^{хар. угн-д} ~~хар. угн-д~~, м.е. $D < 0$

$$R^2 C^2 - 4LC < 0 \Rightarrow R^2 < \frac{4L}{C} \Rightarrow \underbrace{\frac{2\sqrt{L}}{C}}_{R < 0 \text{ кеднтем}} < R < \frac{2\sqrt{L}}{C} = 2\sqrt{5}$$

$$R \in [0; 2\sqrt{5}] \Omega$$