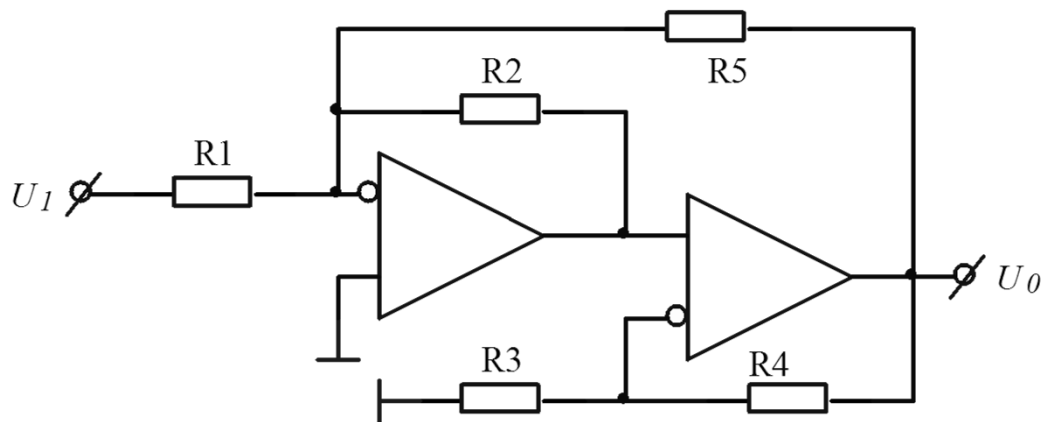


Задача 5.

Определить коэффициент передачи усилительной цепи по напряжению:



Использовать идеальную модель операционного усилителя