## Задача 3.

Записать комплексный коэффициент передачи, построить ЛАЧХ и ФЧХ. Для упрощения при построении графиков считать  $R=\sqrt{L/_C}$ 

