

Задача 2.

Определить эквивалентную проводимость, резонансную частоту и добротность для параллельного контура с потерями. Записать ответы через параметры идеального контура ρ , ω_0 .

